

Corso di Architettura degli Elaboratori e Laboratorio (M-Z)

Struttura base del processore


Nino Cauli




UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Dipartimento di Matematica e Informatica

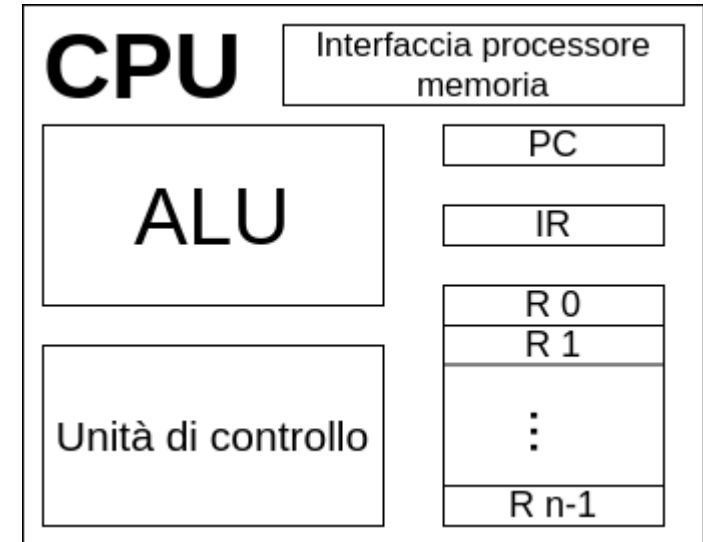
- È un **CIRCUITO ELETTRONICO INTEGRATO** (chip) con il ruolo di **CERVELLO** del calcolatore
- Capace di caricare ed eseguire le **ISTRUZIONI ELEMENTARI** necessarie per eseguire i **PROGRAMMI**
- Esempi di istruzioni elementari: operazioni aritmetiche, operazioni logiche, confronti, salti incondizionati e condizionati.




- L'**UNITÀ ARITMETICA-LOGICA (ALU)** esegue le operazioni aritmetiche e logiche necessarie ad eseguire le istruzioni
- **CIRCUITI DI CONTROLLO** generano i bit di controllo per gestire il funzionamento della CPU
- **BANCO DI REGISTRI**: blocco di memoria contenente i registri generici della CPU
- **PC** e **IR**: registri che contengono rispettivamente l'indirizzo della prossima istruzione e l'istruzione in esecuzione
- **GENERATORE DI INDIRIZZI**: aggiorna il contenuto di PC
- **INTERFACCIA PROCESSORE MEMORIA** gestisce il trasferimento di dati tra memoria e CPU

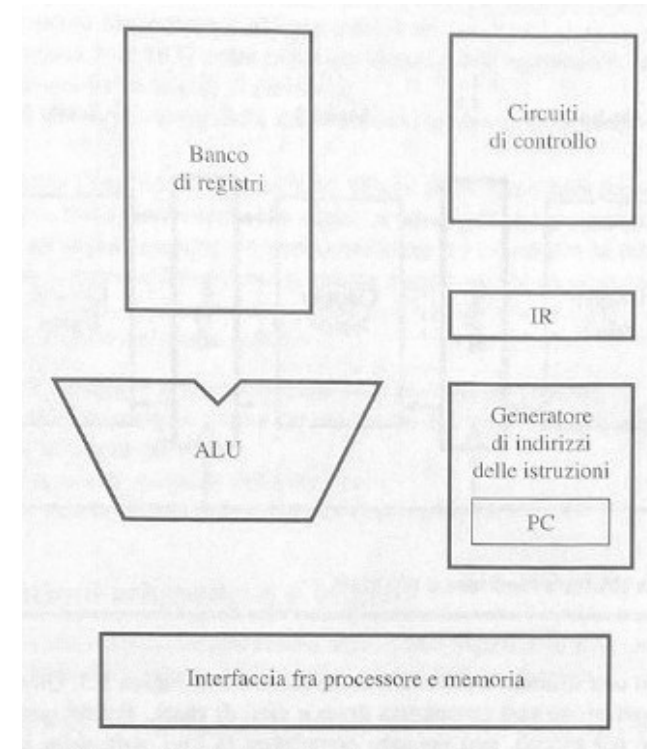

- Blocco di memoria piccolo e veloce
- Consiste in vari registri con un circuito per l'accesso in scrittura e lettura
- Lettura contemporanea di 2 registri (porte di uscita A e B) e scrittura di un singolo registro (porta di ingresso C)
- Due ingressi per gli indirizzi di lettura (Indirizzo A, Indirizzo B) e uno per l'indirizzo di scrittura (Indirizzo C)
- Per realizzare la lettura simultanea di due registri esistono due metodi:
 - Singolo banco di registri con percorsi dati e circuiti di accesso duplicati
 - Due copie del banco di registri, una per A e l'altra per B

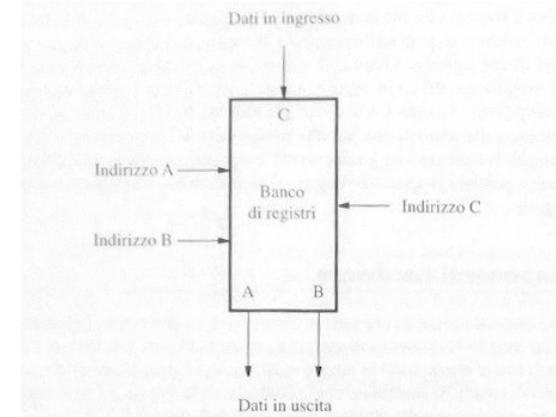


(a) Blocco di memoria singolo

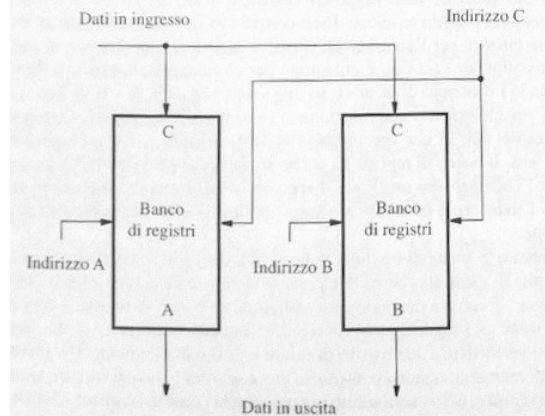


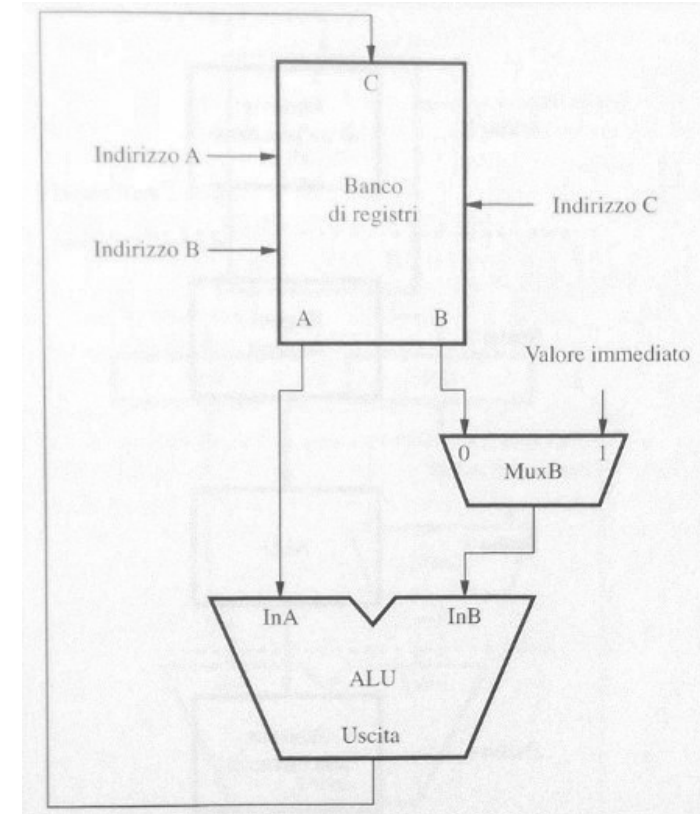(b) Due blocchi di memoria

- Esegue le operazioni aritmetiche e logiche quali somma, sottrazione, AND, OR, XOR, etc.
- 2 porte di input (InA e InB) rappresentanti gli operandi i ingresso
- 1 uscita contenente il risultato dell'operazione
- Un collegamento semplificato tra ALU e Banco di registri è mostrato in figura
- Gli ingressi dell'ALU sono collegati ai registri di uscita A e B
- Un MUX è usato per scegliere se passare un valore immediato come secondo operando



- Circuito usato per generare l'indirizzo della prossima istruzione da inserire nel PC
- Un sommatore è usato sia per incrementare PC di una parola (4 byte) e sia per sommargli uno spiazzamento nel caso di salto
- MuxINC seleziona che tipo di incremento effettuare
- MuxPC seleziona se aggiornare PC con l'incremento calcolato o con un indirizzo specifico (chiamata a sottoprogramma)
- Il registro temporaneo PC-Temp è usato per salvare il valore di PC da inserire nel LR durante una chiamata a sottoprogramma

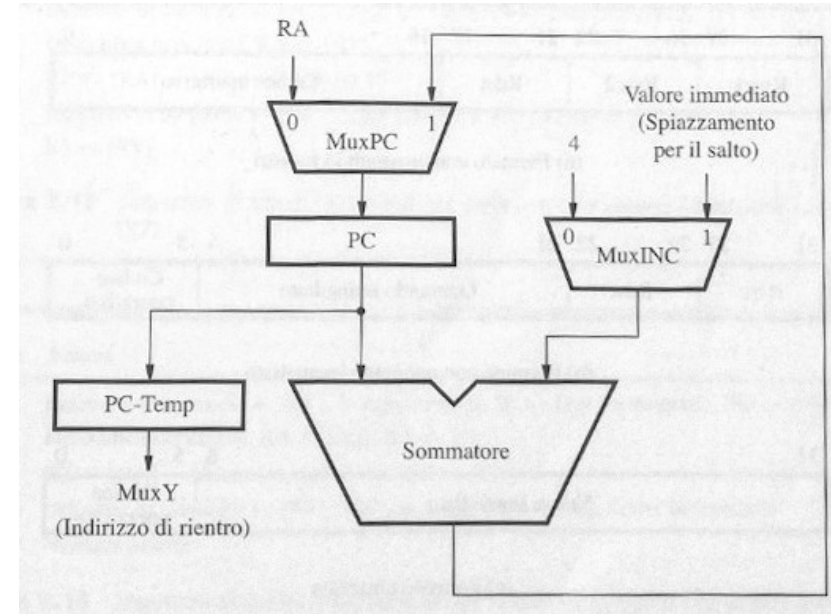

- Per eseguire un'istruzione, il processore deve eseguire i seguenti 3 passi:
 1. Prelievo dell'istruzione dalla memoria puntata da PC: $IR \leftarrow [[PC]]$
 2. Incremento di PC di 4 unità (prossima istruzione): $PC \leftarrow [PC] + 4$
 3. Esecuzione dell'istruzione prelevata
- I primi due passi vengono chiamati **fase di prelievo (FETCH PHASE)**
- Il terzo passo è chiamato **fase di esecuzione (EXECUTION PHASE)**
- Durante la fase di esecuzione si possono svolgere diverse azioni: **lettura/scrittura da/in una locazione di memoria, lettura da registri, esecuzione di operazioni aritmetiche e logiche, etc.**

Load R5, X(R7)

1. Prelievo dell'istruzione ed incremento del PC
2. Decodifica dell'istruzione e lettura del contenuto del registro R7
3. Calcolo dell'indirizzo effettivo
4. Lettura dell'operando sorgente dalla memoria
5. Caricamento dell'operando nel registro di destinazione R5

Add R3, R4, R5

1. Prelievo dell'istruzione ed incremento del PC
2. Decodifica dell'istruzione e lettura dei contenuti dei registri sorgenti R4 e R5
3. Calcolo della somma $[R4] + [R5]$
4. Caricamento del risultato nel registro di destinazione R3

Store R6, X(R8)

1. Prelievo dell'istruzione ed incremento del PC
2. Decodifica dell'istruzione e lettura dei registri R6 e R8
3. Calcolo dell'indirizzo effettivo $X + [R8]$
4. Immagazzinamento del contenuto di R6 nella locazione di memoria $X + [R8]$

Load R5, X(R7)

1. Prelievo dell'istruzione ed incremento del PC
2. Decodifica dell'istruzione e lettura del contenuto del registro R7
3. Calcolo dell'indirizzo effettivo
4. Lettura dell'operando sorgente dalla memoria
5. Caricamento dell'operando nel registro di destinazione R5

Add R3, R4, R5


1. Prelievo dell'istruzione ed incremento del PC
2. Decodifica dell'istruzione e lettura dei contenuti dei registri sorgenti R4 e R5
3. Calcolo della somma $[R4] + [R5]$
4. **Nessuna azione**
5. Caricamento del risultato nel registro di destinazione R3

Store R6, X(R8)


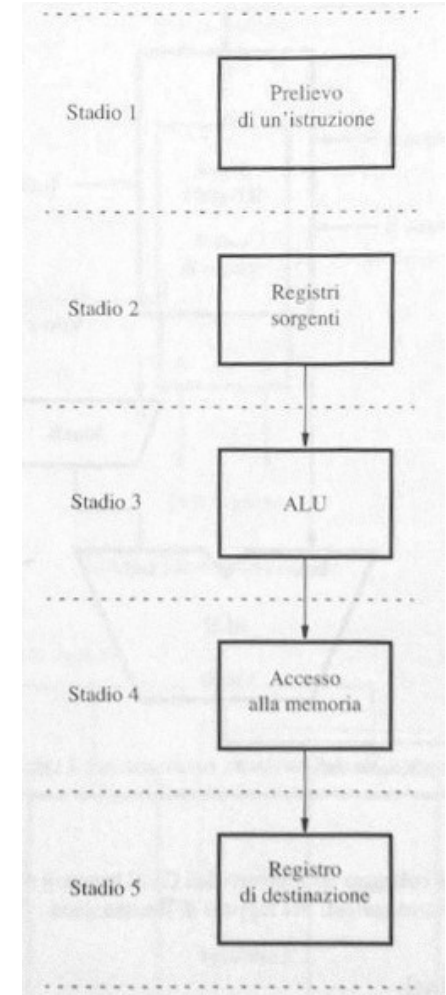
1. Prelievo dell'istruzione ed incremento del PC
2. Decodifica dell'istruzione e lettura dei registri R6 e R8
3. Calcolo dell'indirizzo effettivo $X + [R8]$
4. Immagazzinamento del contenuto di R6 nella locazione di memoria $X + [R8]$
5. **Nessuna azione**

Organizzazione a cinque stadi

- Tutte le operazioni possono essere eseguite in 5 stadi distinti (saltandone alcuni nel caso sia necessario):
 1. Preleva un'istruzione e incrementa il contatore del programma
 2. Decodifica l'istruzione e legge registri dal banco dei registri
 3. Esegui un'operazione dell'ALU
 4. Leggi o scrivi dati in memoria
 5. Scrivi il risultato nel registro di destinazione



- Per temporizzare il trasferimento di dati nel circuito del processore si usa un segnale di clock
- Se volessimo calcolare il risultato in un solo stadio, un ciclo di clock dovrebbe essere lungo a sufficienza per effettuare tutti i passi dell'istruzione
- Possiamo dividere il circuito combinatorio in più circuiti più semplici in cascata (uno per stadio), inserendo registri temporanei tra uno stadio e l'altro
- Questa struttura si adatta a funzionare in pipeline

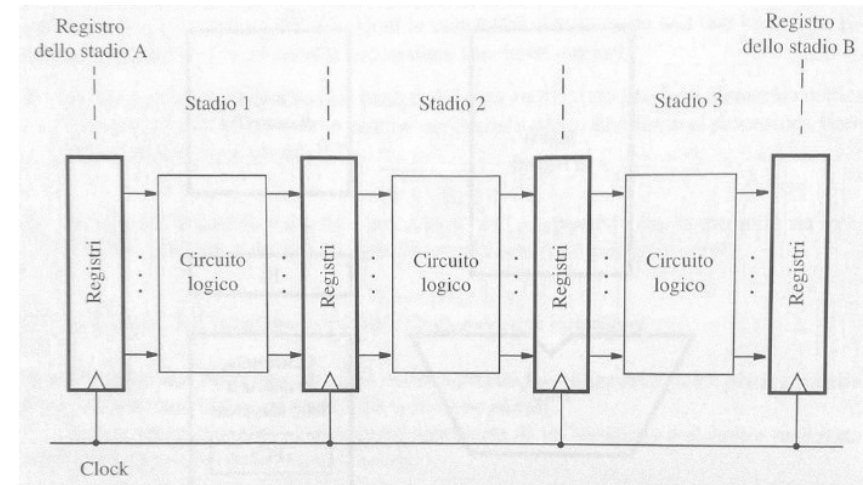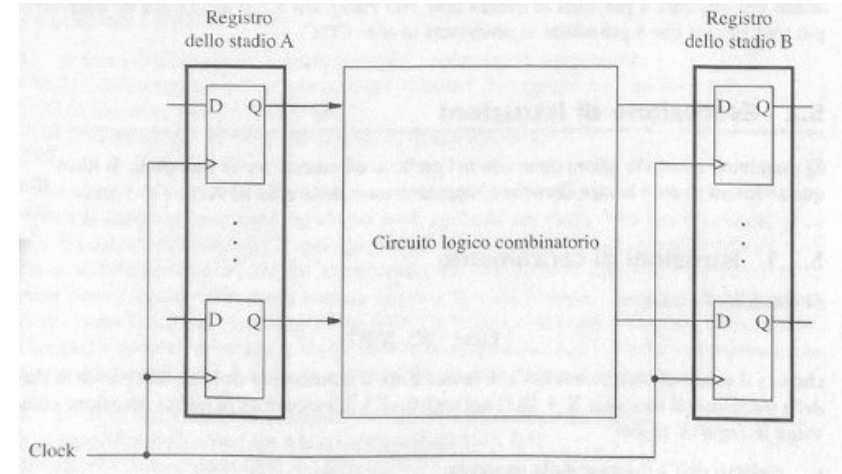

Datapath (percorso dati)

- **Stadio 2:**

- Le porte di uscita A e B del banco di registri vengono copiate nei registri temporanei RA e RB

- **Stadio 3:**


- RA viene usato come primo ingresso dell'ALU
- MuxB sceglie RB o un valore immediato come secondo ingresso
- Il risultato dell'ALU viene copiato in RZ
- RB viene copiato in RM

- **Stadio 4:**

- Se necessario l'indirizzo in RZ viene mandato all'interfaccia processore memoria
- Se necessario i dati in RM vengono salvati in memoria
- MuxY sceglie se salvare su RY il risultato di un'operazione, dei dati della memoria o l'indirizzo di rientro da sottoprogramma


- **Stadio 5:**

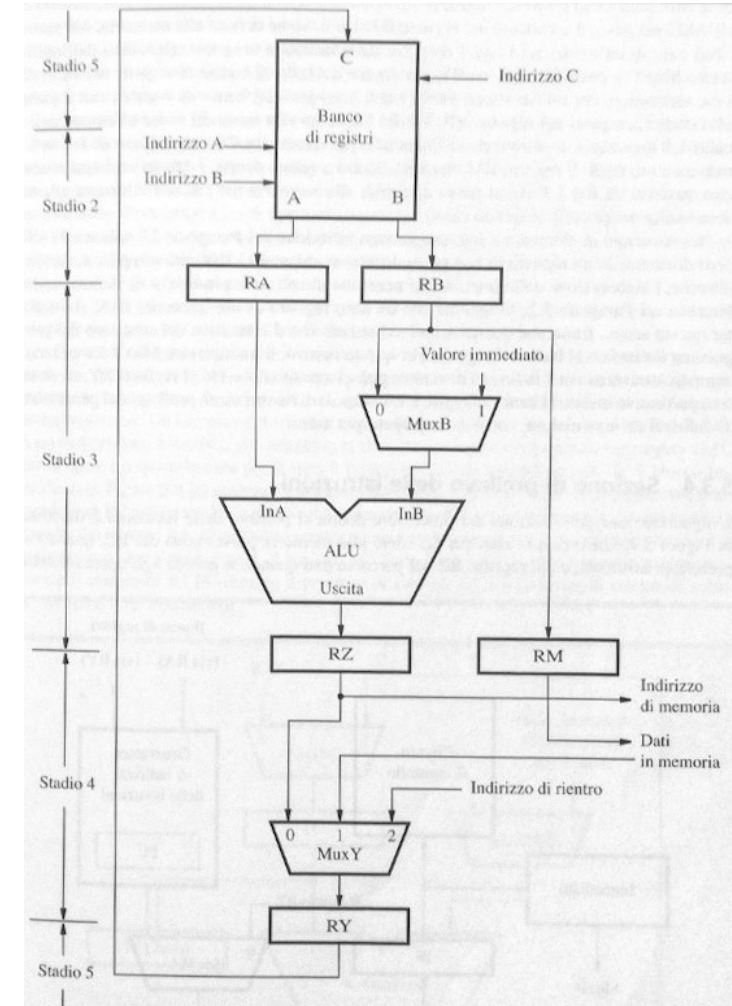- Il contenuto di RY viene salvato nel Banco dei registri




Prelievo delle istruzioni (Stadio 1)

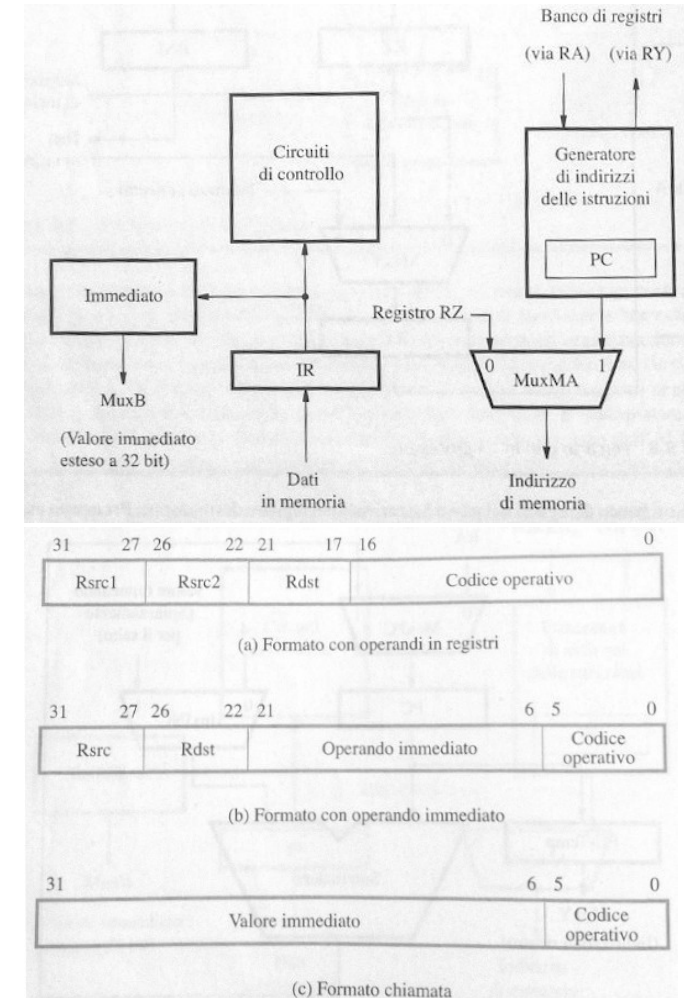- Per prelevare un'istruzione dalla memoria, MuxMA sceglie se mandare l'indirizzo in RZ o quello in PC all'interfaccia processore/memoria
- L'istruzione da caricare è salvata nel registro IR
- L'istruzione viene decodificata dai circuiti di controllo e i bit corrispondenti al valore immediato vengono passati a MuxB




Add R3, R4, R5

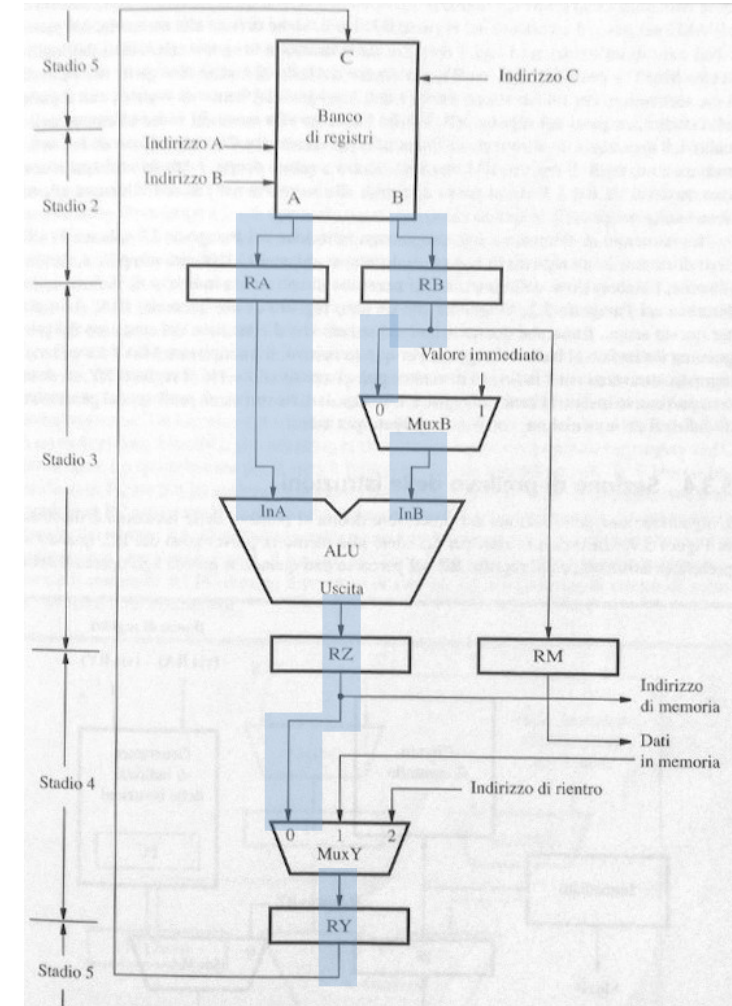1. Indirizzo di memoria $\leftarrow [PC]$, Leggi memoria, $IR \leftarrow$ Dati da memoria, $PC \leftarrow [PC] + 4$
2. Decodifica istruzione, $RA \leftarrow [R4]$, $RB \leftarrow [R5]$
3. $RZ \leftarrow [RA] + [RB]$
4. $RY \leftarrow [RZ]$
5. $R3 \leftarrow [RY]$




Load R5, X(R7)

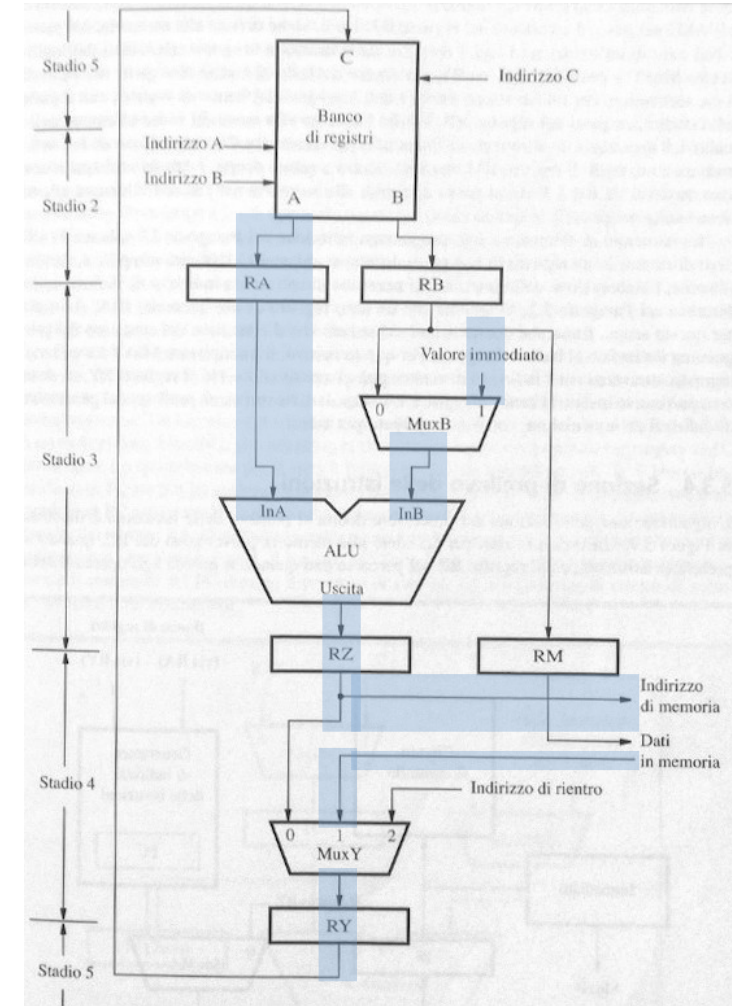1. Indirizzo di memoria $\leftarrow [PC]$, Leggi memoria, $IR \leftarrow$ Dati da memoria, $PC \leftarrow [PC] + 4$
2. Decodifica istruzione, $RA \leftarrow [R7]$
3. $RZ \leftarrow [RA] + X$
4. Indirizzo di memoria $\leftarrow [RZ]$, Leggi memoria, $RY \leftarrow$ Dati memoria
5. $R5 \leftarrow [RY]$




Store R6, X(R8)

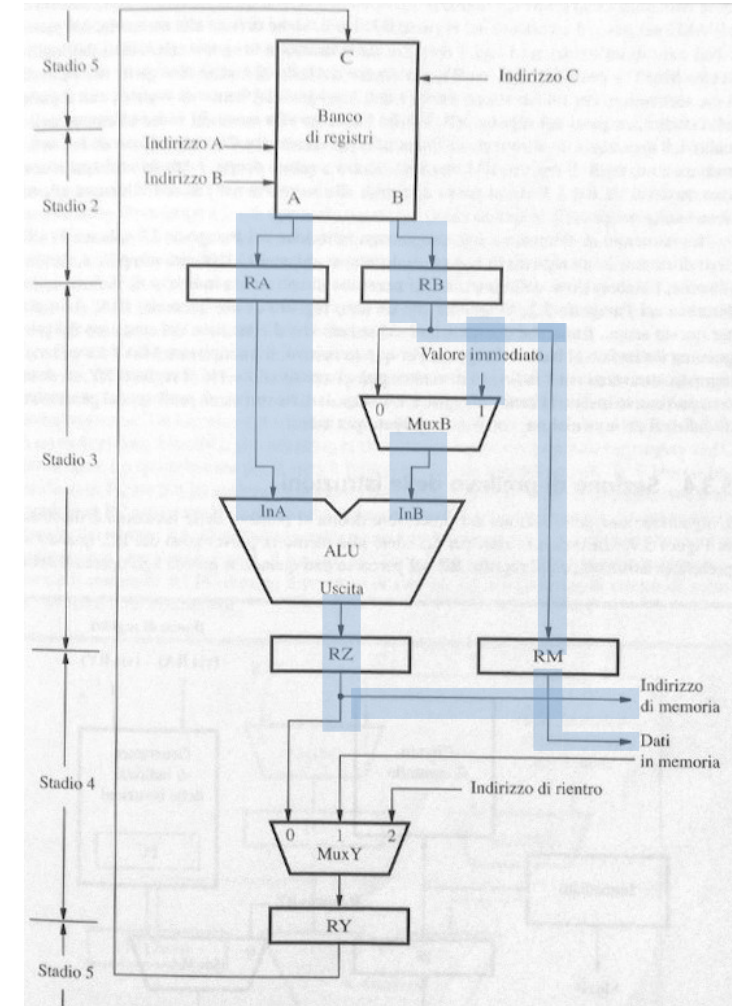1. Indirizzo di memoria $\leftarrow [PC]$, Leggi memoria, $IR \leftarrow$ Dati da memoria, $PC \leftarrow [PC] + 4$
2. Decodifica istruzione, $RA \leftarrow [R8]$, $RB \leftarrow [R6]$
3. $RZ \leftarrow [RA] + X$, $RM \leftarrow [RB]$
4. Indirizzo di memoria $\leftarrow [RZ]$, Dati per memoria $\leftarrow [RM]$, scrivi memoria
5. Nessuna azione





Branch CICLO

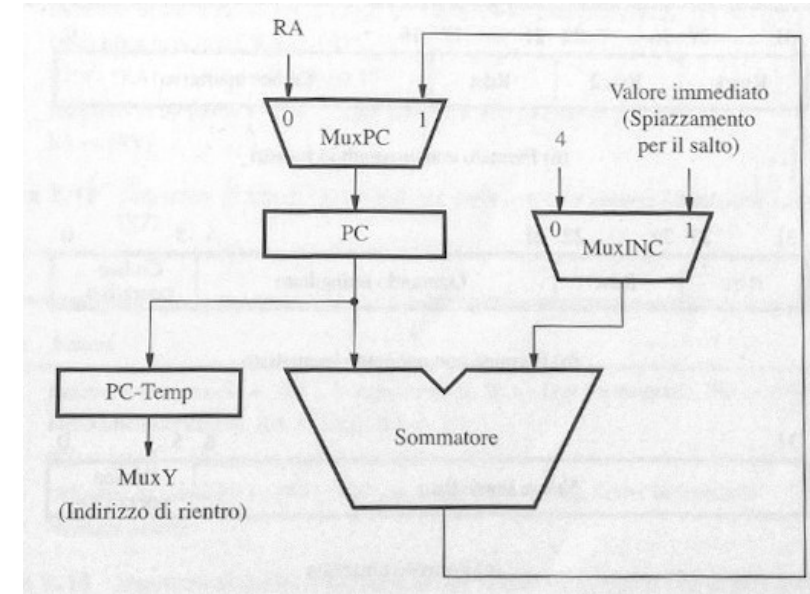1. Indirizzo di memoria $\leftarrow [PC]$, Leggi memoria, $IR \leftarrow$ Dati da memoria, $PC \leftarrow [PC] + 4$
2. Decodifica istruzione
3. $PC \leftarrow [PC] + \text{Spiazzamento salto}$
4. Nessuna azione
5. Nessuna azione





Branch_if_[R5]=[R6] CICLO

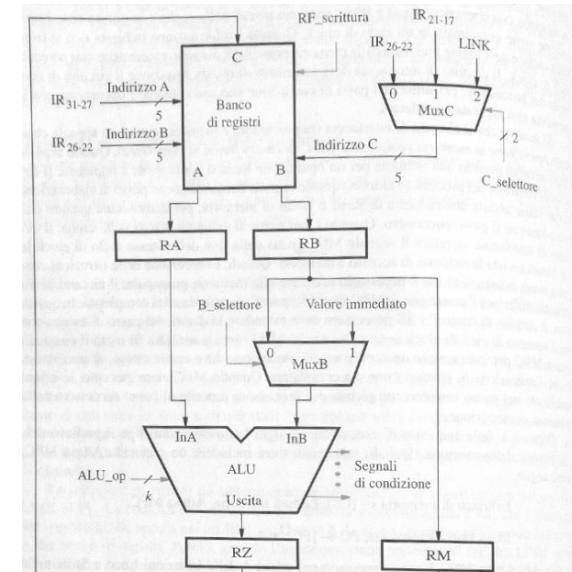 1. Indirizzo di memoria $\leftarrow [PC]$, Leggi memoria, $IR \leftarrow$ Dati da memoria, $PC \leftarrow [PC] + 4$
2. Decodifica istruzione, $RA \leftarrow [R5]$, $RB \leftarrow [R6]$
3. Confronta $[RA]$ e $[RB]$, Se $[RA] = [RB]$ allora $PC \leftarrow [PC] +$ Spiazzamento salto
4. Nessuna azione
5. Nessuna azione





Call_Register R9

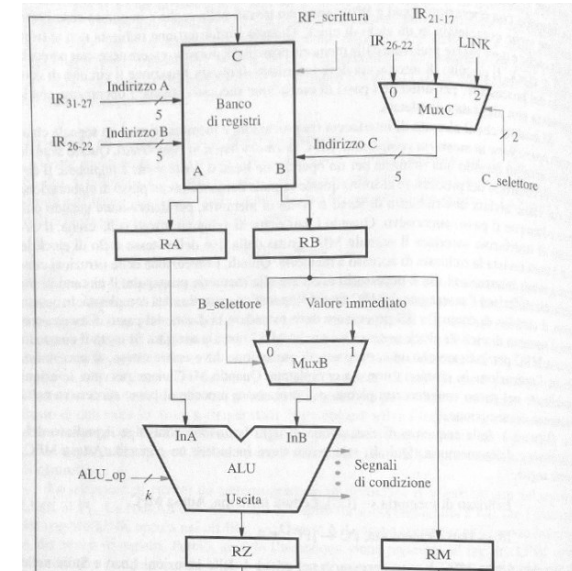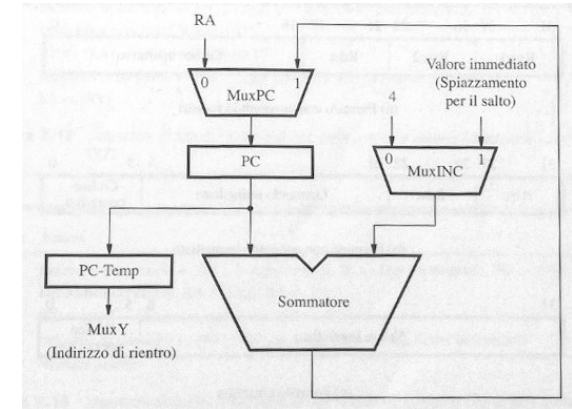1. Indirizzo di memoria $\leftarrow [PC]$, Leggi memoria, $IR \leftarrow$ Dati da memoria, $PC \leftarrow [PC] + 4$
2. Decodifica istruzione, $RA \leftarrow [R9]$
3. $PC\text{-Temp} \leftarrow [PC]$, $PC \leftarrow [RA]$
4. $RY \leftarrow [PC\text{-Temp}]$
5. $RL \leftarrow [RY]$





Return

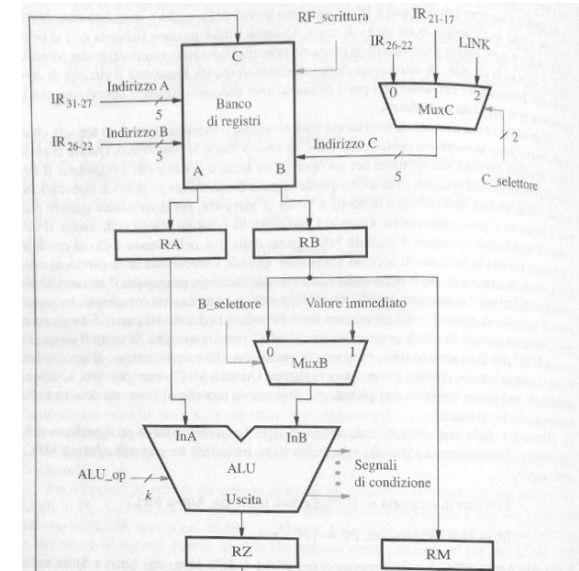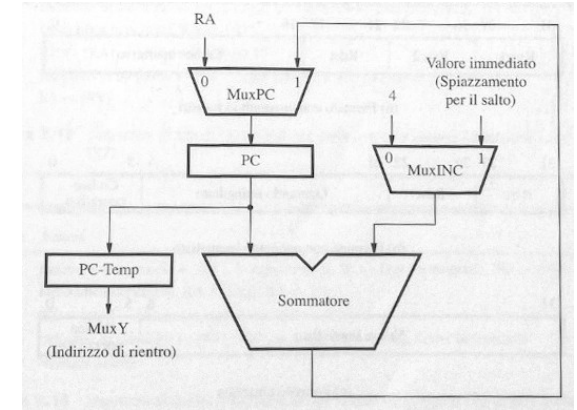1. Indirizzo di memoria $\leftarrow [PC]$, Leggi memoria, $IR \leftarrow$ Dati da memoria, $PC \leftarrow [PC] + 4$
2. Decodifica istruzione, $RA \leftarrow [LR]$
3. $PC \leftarrow [RA]$
4. Nessuna azione
5. Nessuna azione




- Non sempre gli accessi alla memoria possono essere eseguiti in un ciclo di clock
- Se il dato o l'istruzione da prelevare non si trovano nella cache, l'esecuzione deve bloccarsi al passo corrente fintanto che l'operazione di memoria richiesta non è stata eseguita
- Ad operazione di memoria eseguita viene generato il segnale **MFC (memory function completed)**
- Il circuito di controllo interrompe l'esecuzione dell'istruzione finché MFC non diventa uguale a 1
- L'attesa di MFC avviene nel primo passo di ogni istruzione (prelievo istruzione dalla memoria) e nel passo 4 delle istruzioni di load e store

- Per eseguire le istruzioni macchina il processore deve generare le sequenze di segnali di controllo per ogni stadio
- I segnali di controllo consistono in:
 - Segnali di selezione per i multiplatori
 - Segnali di attivazione di alcuni registri
 - Segnali di condizione
 - Segnali per la gestione della memoria
 - Indirizzi, codice operativo e dati letti dall'istruzione nel registro IR
 - Operazione da eseguire nella ALU

 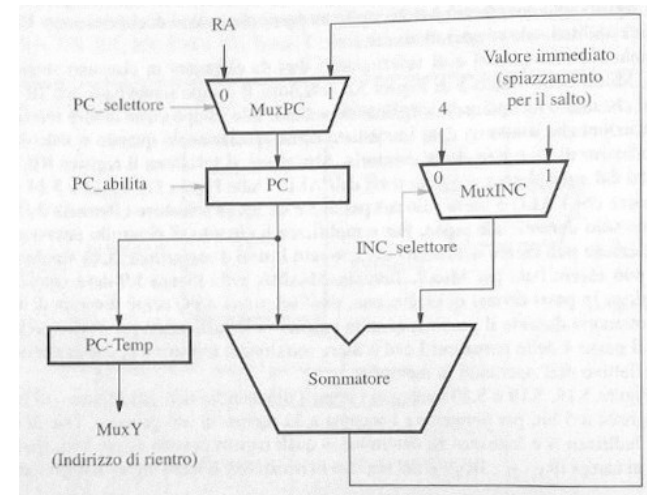


- Un approccio per generare i segnali di controllo consiste nel **CONTROLLO CABLATO**
- Esiste un **CONTATORE** modulo 5 che scandisce gli stadi di esecuzione
- Mettiamo il caso esistano m istruzioni
- Il **DECODIFICATORE DI ISTRUZIONE** genera un vettore lungo m mettendo a 1 solo il bit corrispondente all'istruzione letta su **IR**
- Il **GENERATORE DEI SEGNALE DI CONTROLLO** produce i segnali di controllo sulla base dell'istruzione in esecuzione, dello stadio attuale, dei segnali di condizione e di segnali esterni quali le interruzioni

 

- Gli stadi in cui si accede la memoria potrebbero durare diversi cicli di clock
- Solo negli stadi di accesso alla memoria, bisogna bloccare il contatore dei passi finché l'operazione non si è conclusa
- Il segnale WMFC è asserito quando avviene un accesso alla memoria e il segnale MFC è asserito quando si conclude
- Il segnale di abilitazione del Contatore dei passi è il seguente:
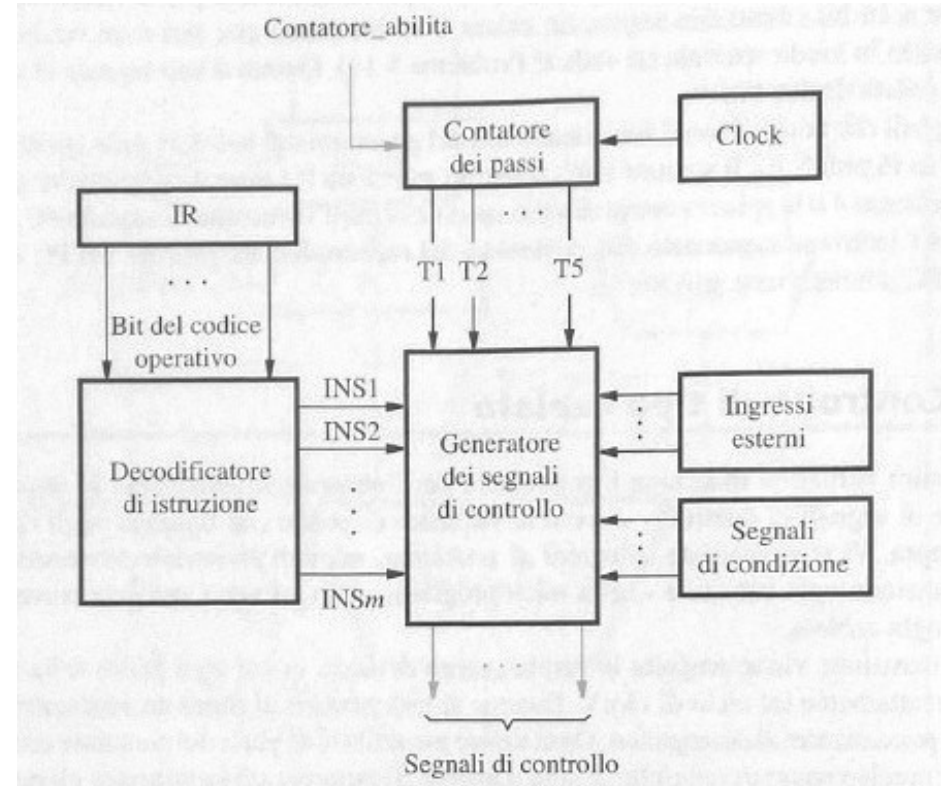
$$\text{Contatore_abilita} = \neg \text{WMFC} + \text{MFC}$$




- Abilitazione scrittura banco registri:

$$\text{RF_scrittura} = T5 \cdot (\text{ALU} + \text{Load} + \text{Call})$$


- Selettore valore immediato
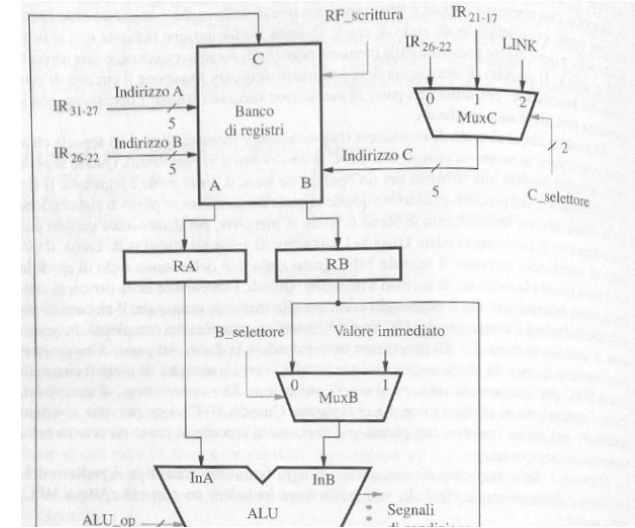
$$\text{B_selettore} = \text{Immediato}$$




- Abilitazione registro PC

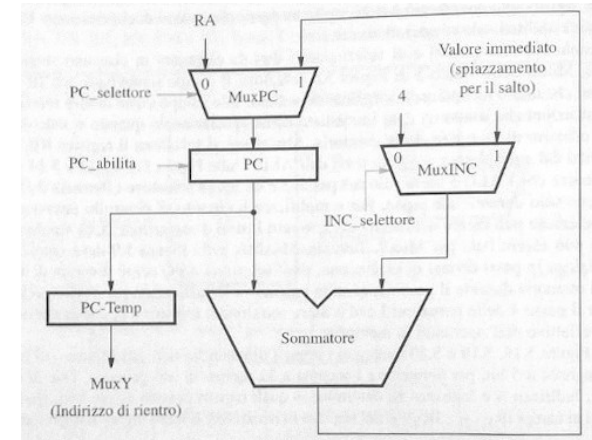
$$\text{PC_abilita} = T1 \cdot \text{MFC} + T3 \cdot \text{BR}$$



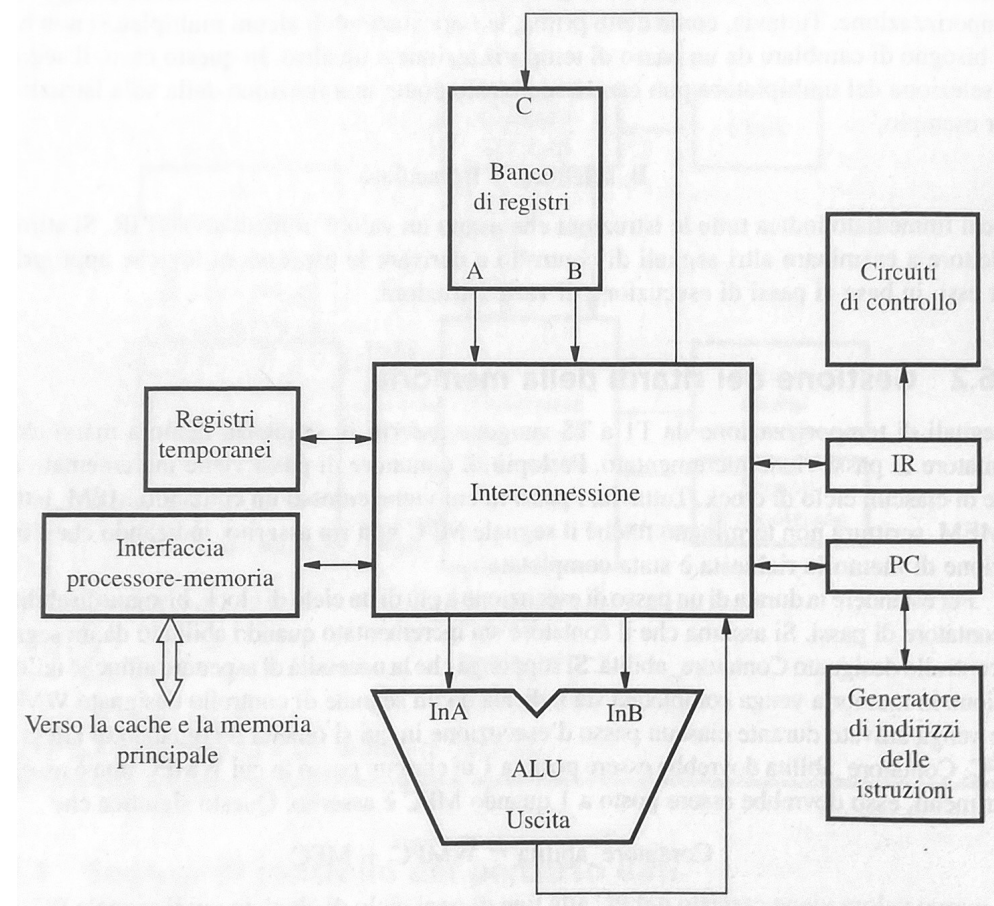- Le istruzioni CISC possono occupare più di una parola, non è possibile un approccio a stadi come in RISC
- Il blocco di **interconnessione** permette il trasferimento dati tra una qualsiasi coppia di componenti
- Non esistono registri interstadio, ma esistono **registri temporanei** per memorizzare risultati intermedi
- Il blocco di interconnessione è realizzato tramite **BUS**




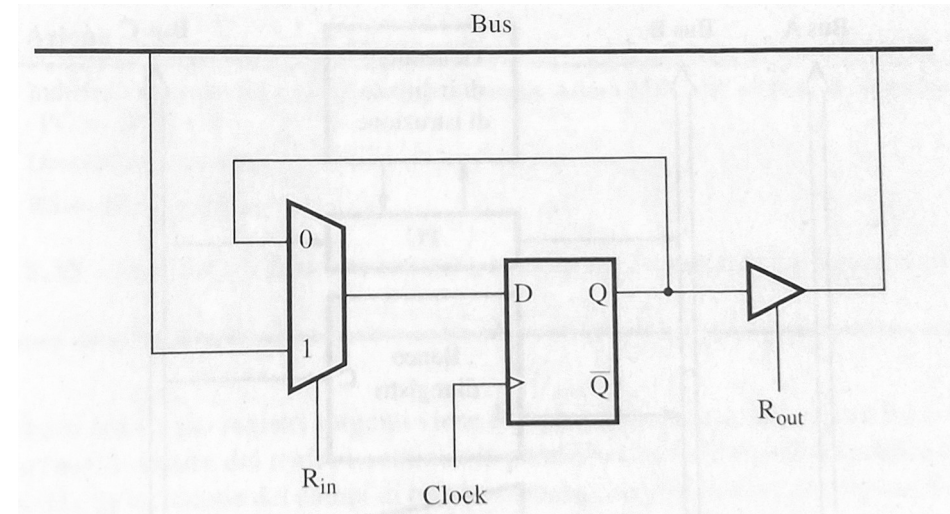- Un **BUS** è formato da un insieme di linee a cui sono connessi vari dispositivi
- Un solo dispositivo alla volta può trasferire dati
- La porta logica che invia un segnale su una linea di BUS è chiamata **BUS DRIVER**
- I dispositivi sono collegati al BUS tramite **porte tri-state**, tutte disattivate ad eccezione del bus driver




Interconnessione con 3 BUS

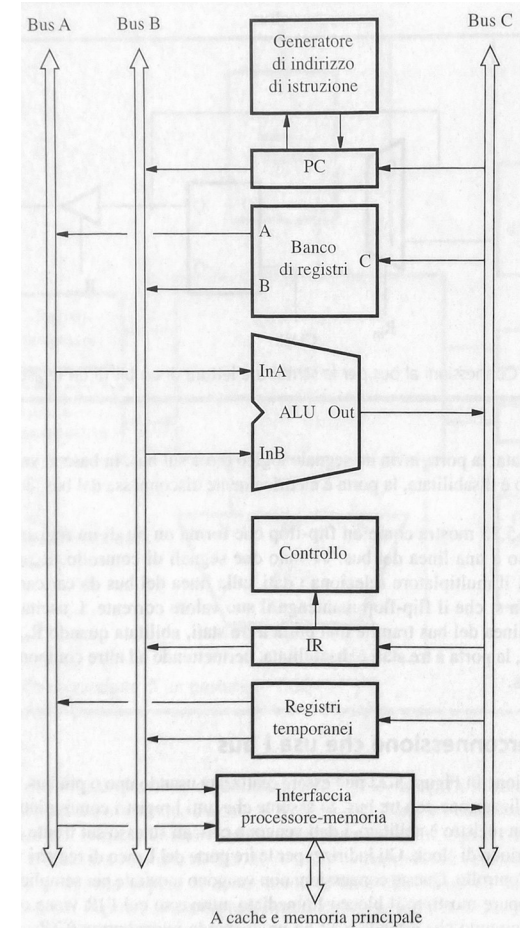- Una soluzione comune è quella di usare 3 BUS per la connessione
- Bus A e B per i sorgenti delle operazioni e Bus C per i risultati
- Tutte le componenti sono connesse ai 3 BUS
- Il generatore di indirizzo di istruzione è collegato direttamente al PC
- Il blocco di Controllo legge direttamente dall'IR
- Istruzioni diverse sono eseguite in un numero di passi differente




Add R5, R6

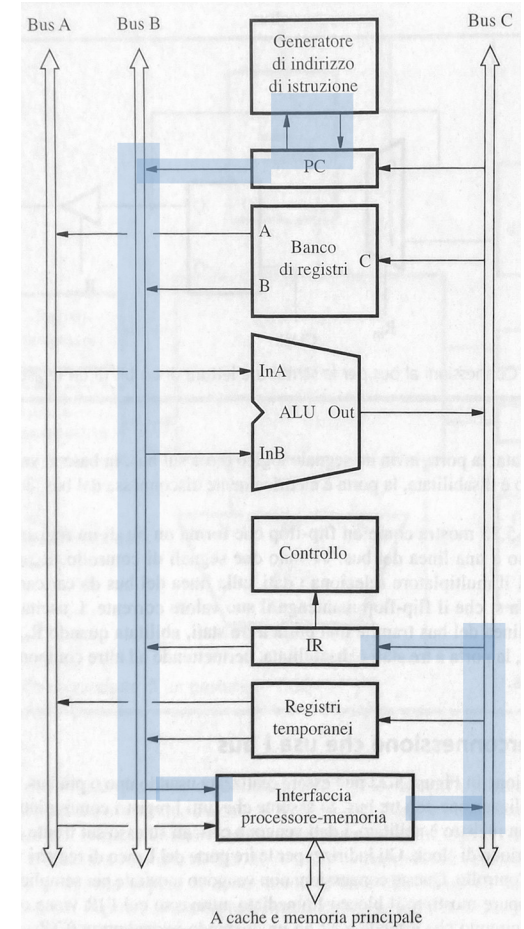- L'istruzione di addizione fra due registri può essere eseguita in 3 passi:
 - Indirizzo di memoria $\leftarrow [PC]$, Leggi memoria, Attesa MFC, $IR \leftarrow$ Dati da memoria, $PC \leftarrow [PC] + 4$




Add R5, R6

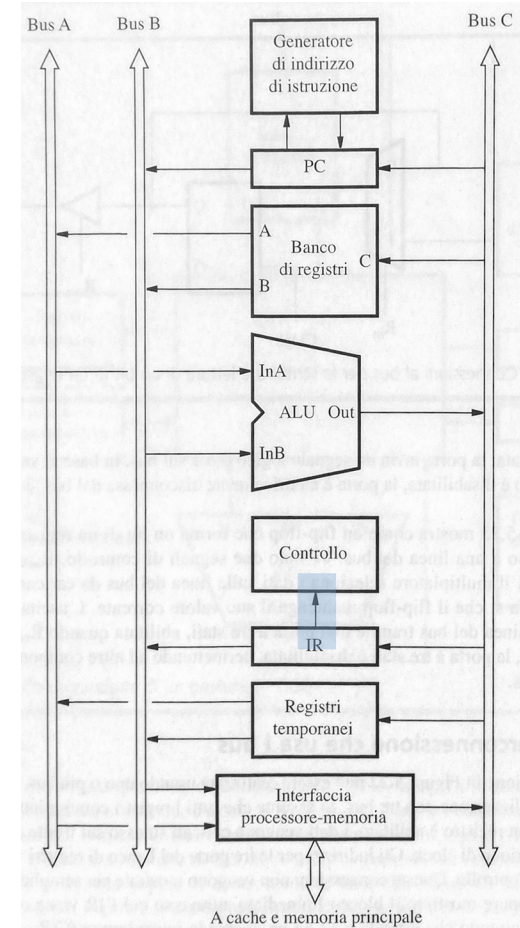- L'istruzione di addizione fra due registri può essere eseguita in 3 passi:
 - Indirizzo di memoria $\leftarrow [PC]$, Leggi memoria, Attesa MFC, $IR \leftarrow$ Dati da memoria, $PC \leftarrow [PC] + 4$
 - Decodifica Istruzione




Add R5, R6

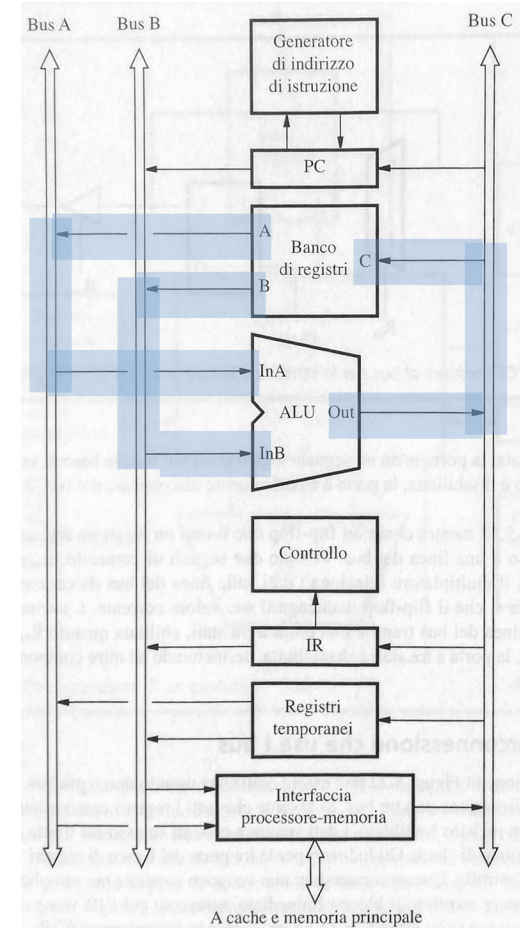- L'istruzione di addizione fra due registri può essere eseguita in 3 passi:
 - Indirizzo di memoria $\leftarrow [PC]$, Leggi memoria, Attesa MFC, $IR \leftarrow$ Dati da memoria, $PC \leftarrow [PC] + 4$
 - Decodifica Istruzione
 - $R5 \leftarrow [R5] + [R6]$




And X(R7), R9

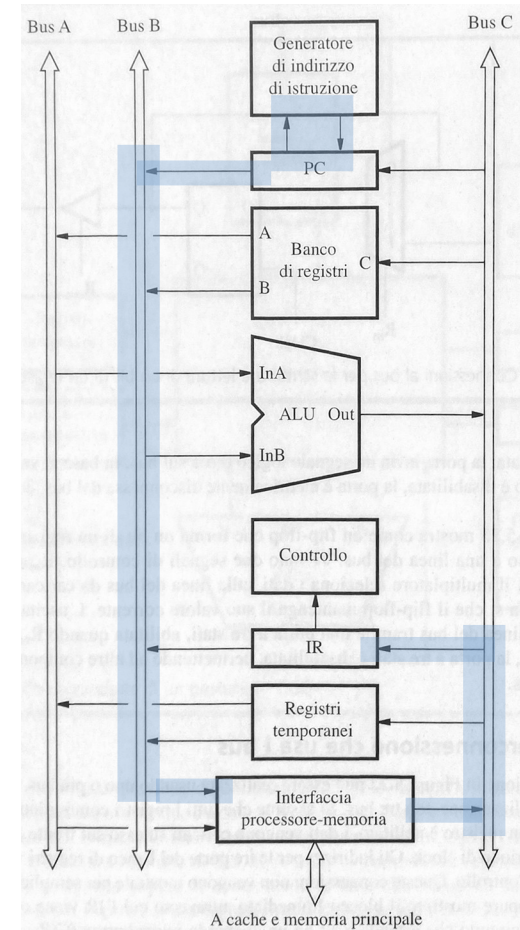- L'istruzione di prodotto logico bit a bit fra una locazione di memoria (indice e spiazzamento) e un registro necessita di 7 passi:
 - Indirizzo di memoria $\leftarrow [PC]$, Leggi memoria, Attesa MFC, $IR \leftarrow$ Dati da memoria, $PC \leftarrow [PC] + 4$




And X(R7), R9

 - L'istruzione di prodotto logico bit a bit fra una locazione di memoria (indice e spiazzamento) e un registro necessita di 7 passi:
 - Indirizzo di memoria $\leftarrow [PC]$, Leggi memoria, Attesa MFC, $IR \leftarrow$ Dati da memoria, $PC \leftarrow [PC] + 4$
 - Decodifica Istruzione




And X(R7), R9

- L'istruzione di prodotto logico bit a bit fra una locazione di memoria (indice e spiazzamento) e un registro necessita di 7 passi:
 - Indirizzo di memoria $\leftarrow [PC]$, Leggi memoria, Attesa MFC, $IR \leftarrow$ Dati da memoria, $PC \leftarrow [PC] + 4$
 - Decodifica Istruzione
 - Indirizzo di memoria $\leftarrow [PC]$, Leggi memoria, Attesa MFC, $Temp1 \leftarrow$ Dati da memoria, $PC \leftarrow [PC] + 4$

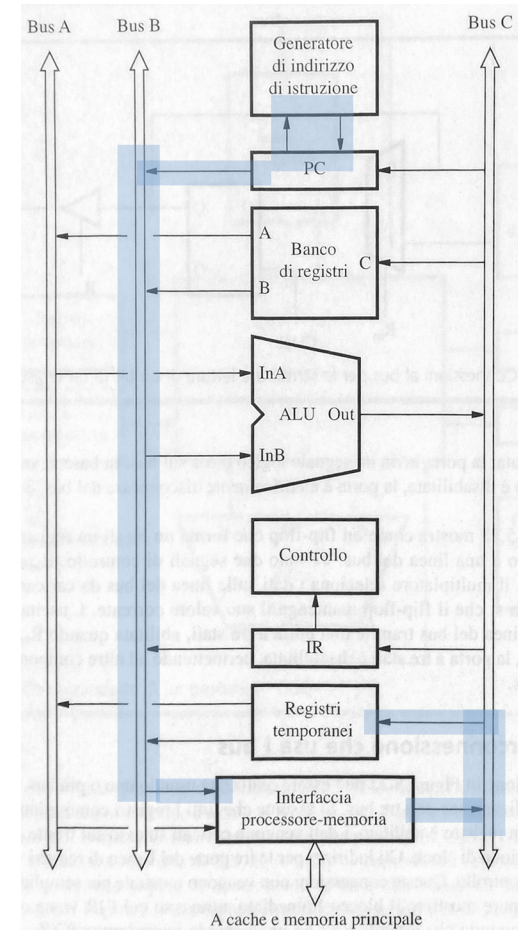


And $X(R7), R9$

- L'istruzione di prodotto logico bit a bit fra una locazione di memoria (indice e spiazzamento) e un registro necessita di 7 passi:
 - Indirizzo di memoria $\leftarrow [PC]$, Leggi memoria, Attesa MFC, $IR \leftarrow$ Dati da memoria, $PC \leftarrow [PC] + 4$
 - Decodifica Istruzione
 - Indirizzo di memoria $\leftarrow [PC]$, Leggi memoria, Attesa MFC, $Temp1 \leftarrow$ Dati da memoria, $PC \leftarrow [PC] + 4$
 - $Temp2 \leftarrow [Temp1] + [R7]$

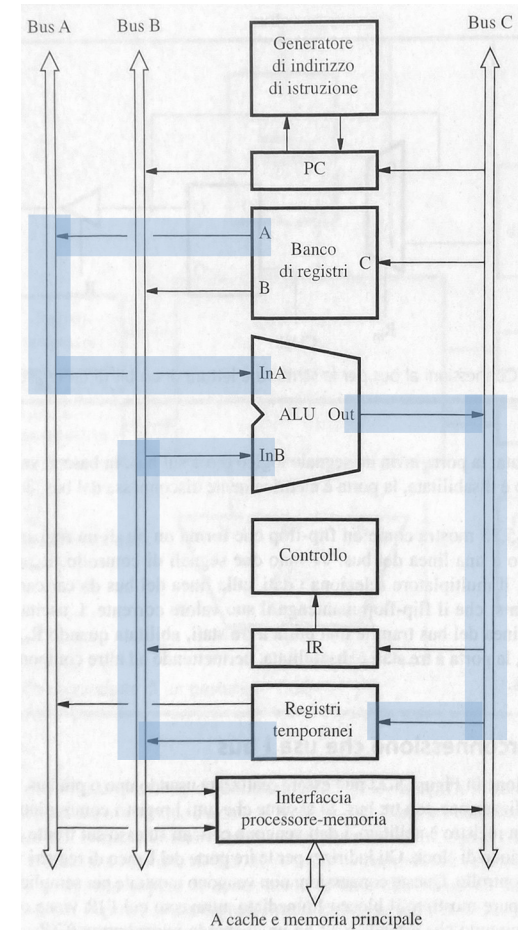


And $X(R7), R9$

- L'istruzione di prodotto logico bit a bit fra una locazione di memoria (indice e spiazzamento) e un registro necessita di 7 passi:
 1. Indirizzo di memoria $\leftarrow [PC]$, Leggi memoria, Attesa MFC, $IR \leftarrow$ Dati da memoria, $PC \leftarrow [PC] + 4$
 2. Decodifica Istruzione
 3. Indirizzo di memoria $\leftarrow [PC]$, Leggi memoria, Attesa MFC, $Temp1 \leftarrow$ Dati da memoria, $PC \leftarrow [PC] + 4$
 4. $Temp2 \leftarrow [Temp1] + [R7]$
 5. Indirizzo di memoria $\leftarrow [Temp2]$, Leggi memoria, Attesa MFC, $Temp1 \leftarrow$ Dati da memoria

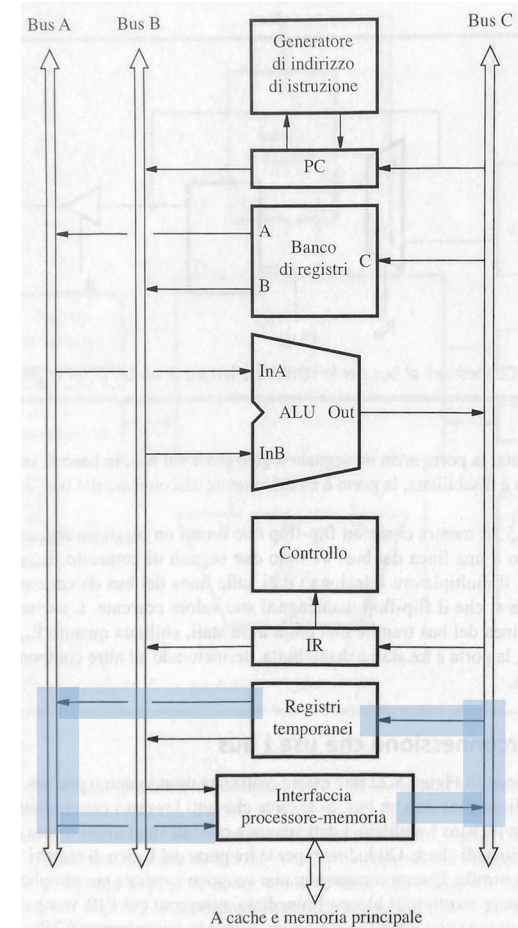


And $X(R7), R9$

- L'istruzione di prodotto logico bit a bit fra una locazione di memoria (indice e spiazzamento) e un registro necessita di 7 passi:
 - Indirizzo di memoria $\leftarrow [PC]$, Leggi memoria, Attesa MFC, $IR \leftarrow$ Dati da memoria, $PC \leftarrow [PC] + 4$
 - Decodifica Istruzione
 - Indirizzo di memoria $\leftarrow [PC]$, Leggi memoria, Attesa MFC, $Temp1 \leftarrow$ Dati da memoria, $PC \leftarrow [PC] + 4$
 - $Temp2 \leftarrow [Temp1] + [R7]$
 - Indirizzo di memoria $\leftarrow [Temp2]$, Leggi memoria, Attesa MFC, $Temp1 \leftarrow$ Dati da memoria
 - $Temp1 \leftarrow [Temp1] \text{ AND } [R9]$

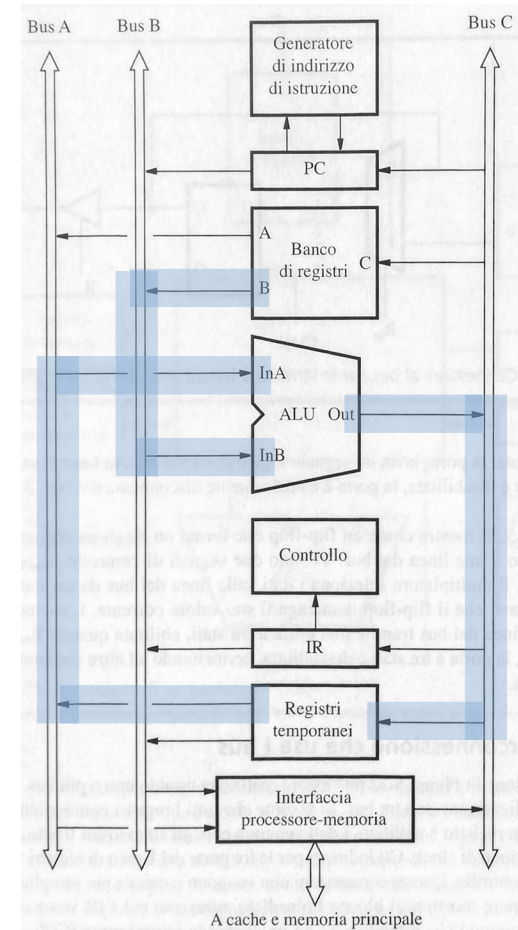

And X(R7), R9

- L'istruzione di prodotto logico bit a bit fra una locazione di memoria (indice e spiazzamento) e un registro necessita di 7 passi:
 1. Indirizzo di memoria $\leftarrow [PC]$, Leggi memoria, Attesa MFC, $IR \leftarrow$ Dati da memoria, $PC \leftarrow [PC] + 4$
 2. Decodifica Istruzione
 3. Indirizzo di memoria $\leftarrow [PC]$, Leggi memoria, Attesa MFC, $Temp1 \leftarrow$ Dati da memoria, $PC \leftarrow [PC] + 4$
 4. $Temp2 \leftarrow [Temp1] + [R7]$
 5. Indirizzo di memoria $\leftarrow [Temp2]$, Leggi memoria, Attesa MFC, $Temp1 \leftarrow$ Dati da memoria
 6. $Temp1 \leftarrow [Temp1] \text{ AND } [R9]$
 7. Indirizzo di memoria $\leftarrow [Temp2]$, Dati da memoria $\leftarrow [Temp1]$, Scrivi in memoria, Attesa MFC

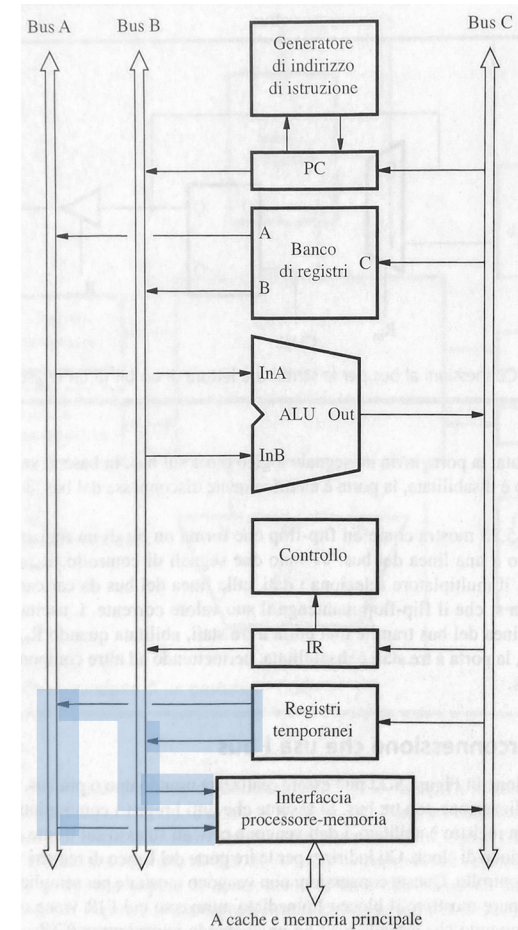

- I segnali di controllo di ogni passo vengono raccolti in una parola di memoria chiamata **microistruzione**
- L'insieme di microistruzioni rappresentanti i passi di un'istruzione macchina si chiamano **microroutine**
- Le microistruzioni di ciascuna microroutine vengono immagazzinate in locazioni consecutive della **memoria di controllo**
- Il registro **μPC** contiene l'istruzione della prossima microistruzione da caricare
- All'inizio di un'istruzione macchina il **generatore di indirizzi delle microistruzioni** carica sul μPC la prima istruzione della microroutine corrispondente
- Ogni passo μPC viene incrementato di un passo

